

Assignment 6

Rajesh Kumar Rajoriya

January 8, 2021

1 Boolean Expression

The Boolean expression of

$$e = A.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + A.B.\overline{C}.\overline{D} + \overline{A}.\overline{B}.C.\overline{D} + A.\overline{B}.C.\overline{D} + A.B.C.\overline{D} + A.\overline{B}.\overline{C}.D$$

2 K-map Expression (simplified)

$$e = A.B + A.\overline{D} + \overline{B}.C$$

2.1 Combinational Circuit

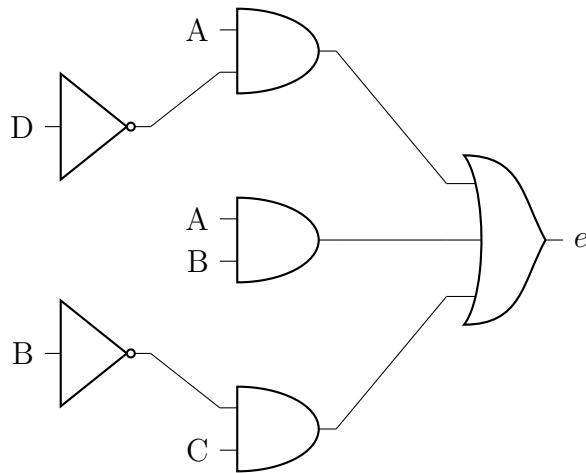


Figure 1: Circuit